

东南大学

《数字逻辑与计算机体系结构（含实验）》

实验报告

实验一 数字逻辑与实验环境认识

姓 名：赵舞穹

学 号：61520522

同 组：郑瑞琪

学 号：61520523

专 业：工科试验班

实 验 室：计算机硬件技术

实验时间：2021 年 10 月 29 日

报告时间：2021 年 11 月 8 日

评定成绩：

评阅教师：冯熳

目录

1 实验目的与内容	3
2 基本实验原理	3
1 信号源和示波器	3
2 TPC 实验装置	3
3 D 触发器	3
4 环形振荡器	4
3 方案实现与测试	4
1 信号源和示波器	4
2 D 触发器控制 LED	5
3 8 段数码管的显示	5
4 环形振荡器	6
5 Vivado 开发初探	6
1 行为仿真	6
2 RTL 级电路	7
3 硬件实现	8
4 其他工作	8
4 提高与创新研究	9
1 双色点阵发光二极管显示控制	9
2 Vivado 开发设计	10
5 分析与总结	11
参考文献	11
附录：实验报告 L^AT_EX 模板	12

一. 实验目的与内容

1. 熟悉数字逻辑与硬件接口基本实验仪器（双踪数字示波器、双路波形发生器等）的使用；
2. 了解掌握 TPC 实验装置中基本数字逻辑单元的基本原理和组成结构, 学会测试检查 TTL 电平、开关输入/LED 发光管/8 段数码管输出控制、与或非门和 D 触发器的基本特性；
3. 分析了解时钟发生和分频器电路原理, 学会使用双踪数字记忆示波器检测电平和脉冲特性的方法；
4. 正确掌握基本组合逻辑与或非和时序逻辑（D 触发器）芯片特性；
5. 了解可编程逻辑器件设计仿真工具软件的基本工作原理和 HDL 编辑编程、仿真、分析操作过程, 形成分层结构概念, 为 HDL 模块验证及后续实验搭建基本工程框架。

二. 基本实验原理

(一) 信号源和示波器

信号源与示波器在电路实验中已有较为深入的了解, 此处不再赘述。

(二) TPC 实验装置

TPC 实验装置分为许多模块, 具体详见实验指导书^[1]。

(三) D 触发器

D 触发器的结构如图 1 所示, 其真值表为表 1。

表 1: D 触发器的真值表

输入				输出	
PR	CLR	CLK	D	Q	\overline{Q}
L	H	×	×	H	L
H	L	×	×	L	H
L	L	×	×	H*	H*
H	H	↑	H	H	L
H	H	↑	L	L	H
H	H	L	×	Q_0	$\overline{Q_0}$

图 2 左侧模块是按键单脉冲电路, 和 D 触发器联合的原理为: CLK 端为高电平时, 当 CD 端为低电平时, L7 熄灭, 当 CD 端为高电平时, L7 点亮; CLK 端为低电平时, L7 保持原状态。

 


图 1: D 触发器结构图


 



图 2: D 触发器基本特性测量电路

(四) 环形振荡器

 环形振荡器的原理图如图 3a 所示，由于实验箱与门、或门、非门各仅有一个，所以需要使用图 3b 所示电路来等效。此处震荡是靠门延时来实现，每经过一个门输出 $F = \bar{y}$ 。



(a) 原理图

 

(b) 等效图


图 3: 环形振荡器电路图

三. 方案实现与测试


(一) 信号源和示波器

RIGOL DG1022U25MHz 双路波形发生器和 RIGOL DS1072E-EDU 70MHz 双踪数字记忆示波器的操作使用。


图 4a, 4b, 4c 分别是 32.768kHz、1kHz 和 1Hz 时示波器观察到的波形。

 

(a) 32.768kHz

 

(b) 1kHz

 

(c) 1Hz

图 4: 高低电平方波的示波器显示

注意 1: 示波器的使用

示波器使用时需要和输入信号共地，否则可能会有很大的区别（例如，不接入任何有效电压的时候可以观测到 50Hz 的信号波动），虽然由于仪器可能共用拖线板达到了共地的效果。

(二) D 触发器控制 LED

通过与门、或门、非门，控制 LED 灯的亮和灭，具体电路如图 5 所示。实验结果与理论的亮灭情况一致。

 


图 5: D 触发器控制 LED 的实际电路

(三) 8 段数码管的显示

通过电路连接可以做到 8 段数码管的显示，如图 6 所示。我们通过排线让所有的位有同样的数字显示。

 


图 6: 8 段数码管显示的实际电路

(四) 环形振荡器

环形振荡器电路按照图 3b 搭建，通过示波器可以看到震荡的效果（如图 7 所示），两个通道之间的相位差可以清晰的看到。

 


图 7: 环形振荡器示波器波形显示

注意 2: 环形振荡器

实验前需要**检验设备**，这很重要！我们的实验过程中电路经过检查没有问题，最终发现与门存在故障，不管输入电平如何输出永远都是高电平。

(五) Vivado 开发初探

实验器材 1: Vivado 实验器材

- Xilinx Vivado *HLx* 2017.4
- Ubuntu 20 / Windows 11 (x86_64)（主要实验于 Ubuntu 平台完成）
- 没有具体的开发板，仅限于线上仿真和使用 Verilog 进行电路设计

1. 行为仿真

通过行为仿真 (behavioral simulation)，我们可以观测到图 8 中的结果. `switches[7:0]` 的结果基本可以说明其计数器的功能. 调整如下代码中第 5 行的延时，即修改计数一次维持的时间，而第 6 行的延时则是改变上升沿的时间。

tutorial_tb.v

```

1 initial
2 begin
3     for (i = 0; i < 255; i = i+2)
4         begin
5             #50 switches=i; // time for each step
6             #10 e_led = expected_led(switches); // transition time

```



```

7      if (leds == e_led)
8          $display ("LED output matched at", $time);
9      else
10         $display ("LED output mis-matched at ", $time, ": expected:
           %b, actual: %b", e_led, leds);
11     end
12 end

```

分析 1: 时延的影响

上述代码中的实验控制可以理解为梯形的几个几何参数：上底长度和其腰的投影长度。

注意 3: 行为仿真的查看

注意图 8 中观测行为仿真需点开数组（例如 switches 和 leds），另外需要将窗口展示的范围调整到合适的值。


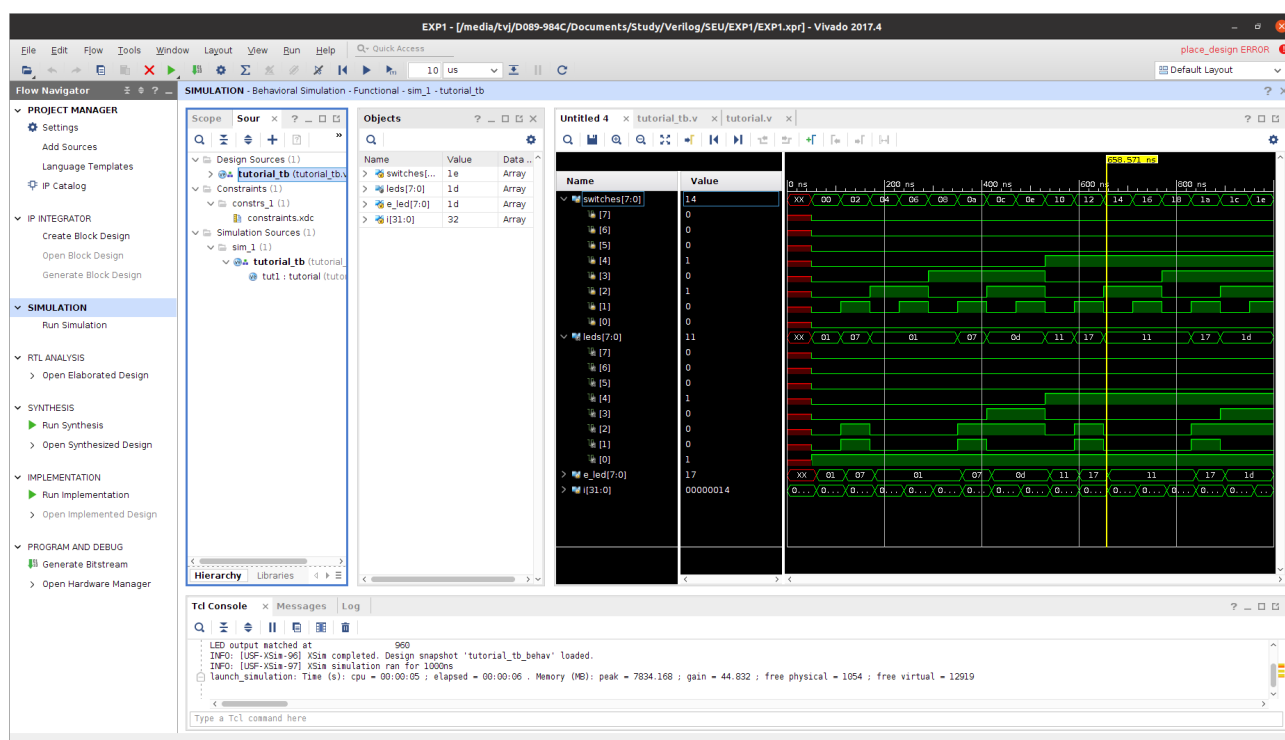


图 8: 行为仿真图 (tutorial)


2. RTL 级电路

通过 run synthesis 可以获得电路的 RTL 级电路. 图 9a 保留了完整的 tff¹模块, 不过也可以像图 9b 一样展开模块的内容.

¹代码来自^[2].

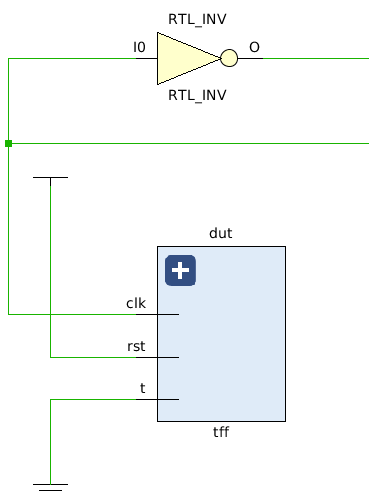

(a) tff

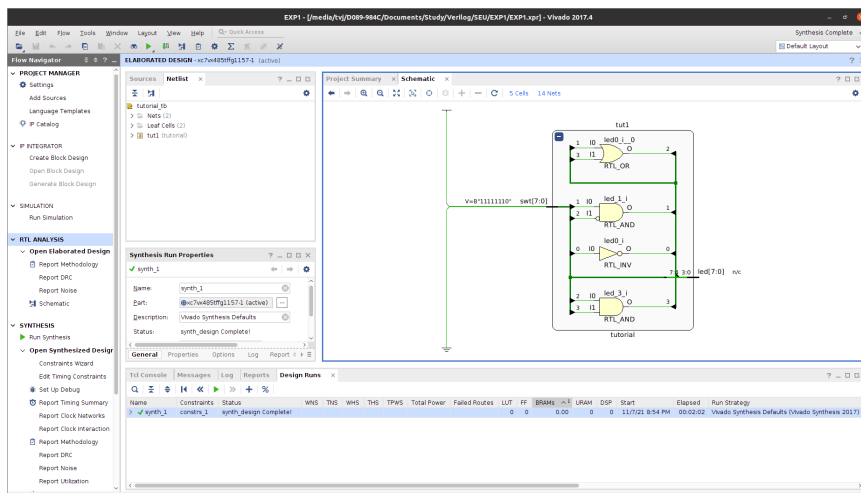

(b) tutorial

图 9: RTL 级电路

3. 硬件实现

通过添加约束文件(**constraint**),对硬件的结构(例如引脚)做出约束,然后 **run implementation**,得到例如图 10 的复杂电路. 不过由于没有具体的开发板,后面的步骤无法继续进行,目前只做了了解.

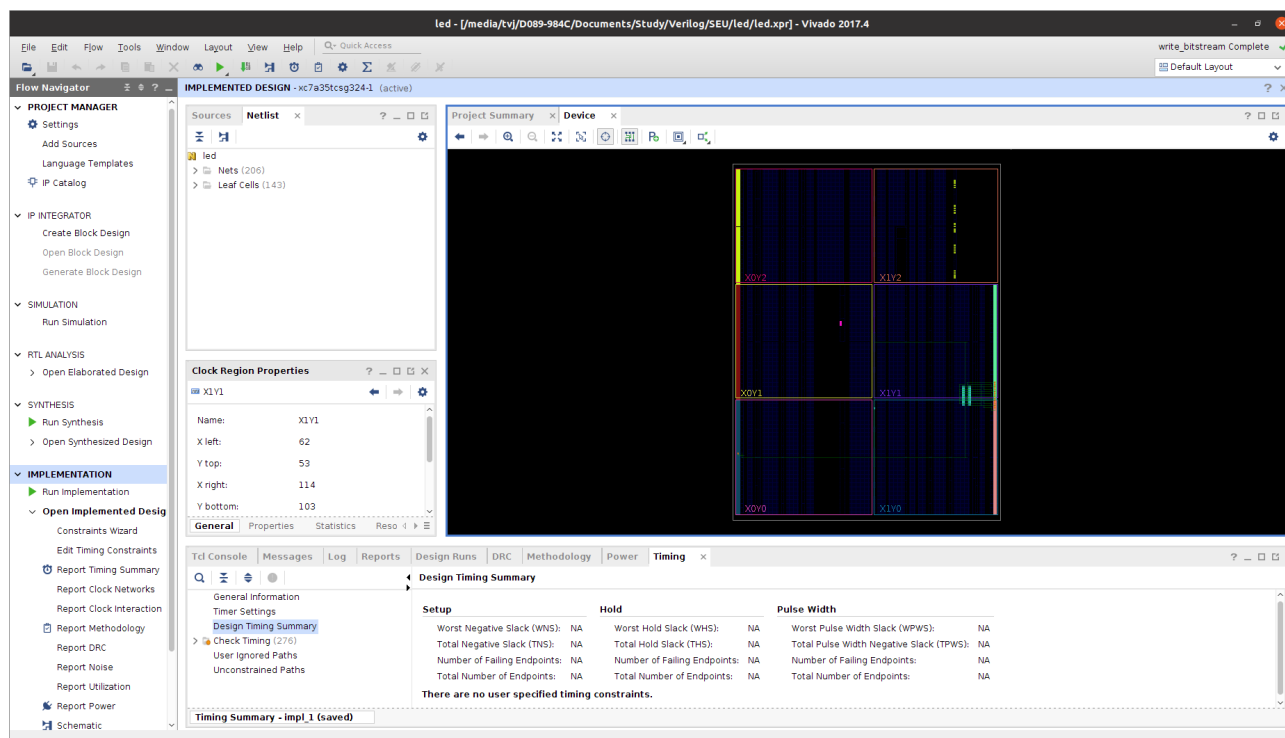


图 10: 硬件实现 (led)

4. 其他工作

led.v 的 RTL 级电路图为图 11.

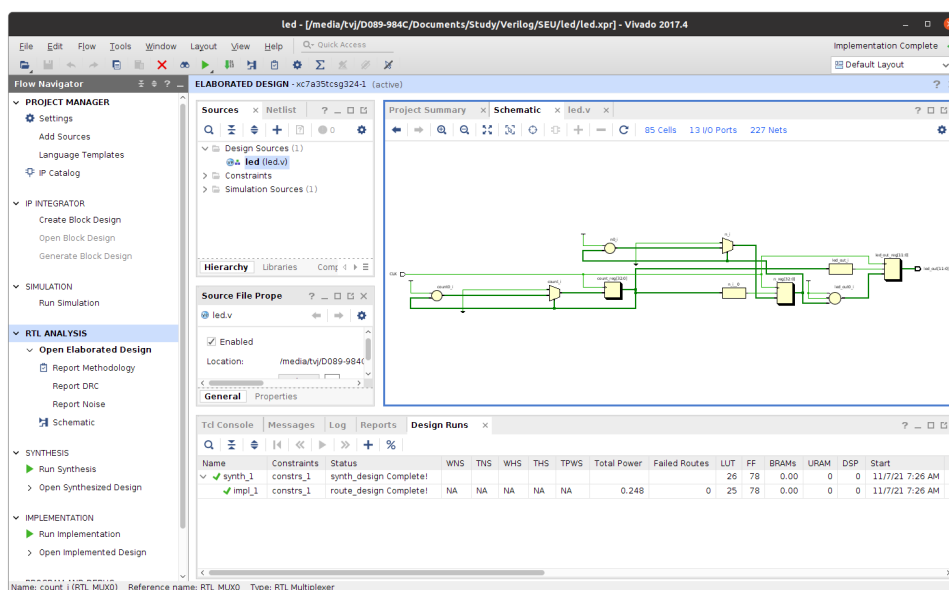


图 11: RTL 级电路 (led)

另外一部分工作详见第 4 章第 2 节.

四. 提高与创新研究

(一) 双色点阵发光二极管显示控制

通过连接电路, 我们控制了双色点阵发光二极管的显示, 效果如图 12 所示, 每一次变化除了需要调节开关, 还需要控制单脉冲电路以激活状态.

 


图 12: 双色点阵发光二极管的显示控制电路

(二) Vivado 开发设计

我主要通过 tff^[2] 的代码对 Vivado 做了更深的了解.

思考 1: Vivado 层次调用

此处有 tff_tb.v (test bench) 和核心模块 tff.v, test bench 通过创建一个 tff 类变量即可实现调用, 体现在 schematic 图 (图 9) 上即一个可以展开或收起对框.

下面是 test bench 的代码.

tff_tb.v

```
module tff_tb;
    reg clk, reset, t;
    wire q;
    tff dut (.clk(clk), .t(t), .rst (reset), .q(q));

    initial clk = 1'b0;
    always #5 clk = ~clk; // clock generation

    initial
    begin
        reset = 1'b1;
        t = 1'b1;
        #20 reset = 1'b0;
        #50 t = 1'b0;
        #30 reset = 1'b1;
        #30 $stop;
    end
endmodule
```

下面是 tff 的核心代码.

tff.v

```
module tff(
    input clk, rst, t,
    output reg q,
    output qb
);
    always @ (posedge clk, posedge rst) // asynchronous reset
    begin
        if (rst)
            q <= 1'b0;
    end
endmodule
```

```
        else if (t)
            q <= ~q;
        else
            q <= q;
    end
    assign qb = ~q;
endmodule
```

思考 2: Vivado 整体设计思路

从思考 1 中总结,可以得到 Vivado 设计的总体思路. Vivado 在结构上类似 C++, 能够定义类来实现层次的堆叠. 因此 Vivado 项目是基于众多 components 的, 而这些 components 既可以来源于 Verilog 标准 (相当于 C 语言), 又可以来自例如 xup 库 (相当于 C++ 标准库) 等地方, 当然我们也可以自己定义我们的类.

我的导师在研究生阶段研究极化码 (polar codes), 其中极化码 BP 译码 (belief propagation) 架构从 butterfly 结构层层向上加, 结构清晰且易于证明架构的正确性.

五. 分析与总结

具体的问题与思考在对应的位置已有分析, 此处主要阐述对实验总体的体悟.

我目前对于算法的研究较多 (例如在课题组的工作方向是“智能反射表面的信道估计”), 而在硬件实现的能力上有所欠缺. 一方面, 需要较强的动手操作能力, 另一方面, 硬件设计是一个和算法相差很多的工作领域, 虽然关联非常密切, 但需要考虑的问题会和算法有一定的出入.

不过目前我还能较好适应这样的工作内容, 经过锻炼, 一方面是学习到了“如何独立自主学习”的技能, 另一方面在利用代码能力优势的同时加强代码与硬件联系的能力, 最后在成果总结 (例如文字总结和 L^AT_EX 技巧) 上也有不小的提升.

在下一阶段, 我将对 Vivado (Verilog) 做更深入的了解.

参考文献

- [1] 计算机硬件实验室. 《数字逻辑与计算机体系结构》实验指导书[A]. 南京: 东南大学, 2021.
- [2] Yasho2249. Fpga-verilog — GitHub[EB/OL]. 2020. <https://github.com/yasho2249/fpga-verilog>.

附录：实验报告 L^AT_EX 模板

实验报告使用自己编写的 L^AT_EX 模板 (SEU-Digital-Report.cls)，在基本适配 Microsoft Word 版报告的格式要求之外，增加了更多的功能，使得报告看起来更加优雅多彩。

后续升级后，报告模板将于 <https://github.com/Teddy-van-Jerry/TVJ-Digital-Report> 基于 MIT License 开源共享。

编译需要使用 XeLaTeX + Biber，封面页修改如下内容即可。

```

1 %%%%%%%%%%%%%%% 报告基本信息 %%%%%%%%%%%%%%%
2 \expno{一} % 实验序号
3 \expname{数字逻辑与实验环境认识} % 实验名称
4 \expauthor{赵舞穹} % 姓名
5 \expID{61520522} % 学号
6 \expmates{郑瑞琪} % 同组
7 \expmatesID{61520523} % 学号（同组）
8 \expmajor{工科试验班} % 专业
9 \explab{计算机硬件技术} % 实验室
10 \expdate{2021年10月29日} % 实验日期
11 \expreportdate{\today} % 实验日期
12 \expgrade{} % 成绩评定
13 \exptutor{冯熳} % 评阅教师
14 %%%%%%%%%%%%%%%

```